



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR SPIRON**

**ALUNOS:**

**Francisco Pires Júnior – 1201424409**

**Felipe Derkian de Sousa Freitas – 1201424418**

**Janeiro de 2018  
Boa Vista/Roraima**



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR SPIRON**

**Janeiro de 2018  
Boa Vista/Roraima**

## **Resumo**

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um processador de 8 bits para a disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. O processador foi implementado usando a linguagem de descrição de hardware VHDL. E os testes executados foram feitos utilizando-se waveforms geradas que simulam o comportamento do hardware descrito, estes mostram um pouco do funcionamento e performance do processador

## Conteúdo

1 Especificação .....	5
1.1 Plataforma de desenvolvimento .....	5
1.2 Conjunto de instruções.....	6
1.3 Descrição do Hardware .....	7
1.3.1 ALU ou ULA .....	7
1.3.2 Banco de Registradores.....	9
1.3.3 Extensor de sinal 2x8 .....	11
1.3.4 Unidade de Controle.....	12
1.3.5 Memória de dados .....	15
1.3.6 Memória de Instruções .....	16
1.3.7 Multiplexador 2x1 .....	17
1.3.8 Multiplexador 3x1 .....	18
1.3.9 Mutiplexador 4x1 .....	19
1.3.10 PC .....	20
1.3.11 Registradores A e B .....	21
1.3.12 Registrador de Dados da Memoria .....	21
1.3.13 Registrador de Instruções .....	22
1.3.14 Registrador de Saida da ULA .....	24
1.4 Datapath .....	24
2 Simulações e Testes .....	26
3 Considerações finais .....	26

# 1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador Spiron, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador. O processador é multiciclo, onde a execução das instruções se dá em etapas, onde cada etapa usa um ciclo de clock para a realização da mesma.

## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador Spiron foi utilizado a IDE: Quartus Prime Versão 17.0 Lite Edition



Figura 1 – Tela inicial do Quartus

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador Spiron possui 4 registradores: \$Zero, \$s0, \$s1, \$s2. Assim como 3 formatos de instruções de 8 bits cada. Instruções do **tipo R**, **I**, **J** seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;

### Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Abrange instruções de operações aritméticas, tais como: soma, soma de imediatos, subtração e etc. E a divisão de bits é descrita a seguir

Formato para escrita de código:

Tipo da Instrução	Reg1	Reg2
-------------------	------	------

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcode	Reg1	Reg2

- **Formato do tipo I:** Abrange instruções de operações de carregamento e gravação de dados da memória, tais como: Load e Store. E a divisão de bits é descrita a seguir:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcode	Reg1	Reg2

- **Formato do tipo J:** Abrange instruções de operações de JUMP. E a divisão de bits é descrita a seguir:

4 bits	4 bits
7-4	3-0
Opcode	ADDRESS

## Visão geral das instruções do Processador Spiron:

O campo de Opcode de cada instrução é de 4 bits, logo temos 15 opcodes disponíveis para identificação de instruções na UC,  $2^4 - 1 = 15$ .

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador Spiron.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	ADD	R	Soma	<b>add</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
0001	ADDI	R	Soma	<b>addi</b> \$S0, 1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+1
0010	BEQ	I	Branch	<b>beq</b> \$S0, \$S1
0011	LW	I	Load Word	<b>Lw</b> \$S0,\$S1
0100	SW	I	Store Word	<b>Sw</b> \$S0,\$S1
0101	LI	I	Load Immediately	<b>li</b> \$S0, 31
0110	JUMP	J	Jump	<b>J</b> L1

## 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Spiron, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída e testes dos componentes.

### 1.3.1 ULA X8

O componente ULAx8 (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Adicionalmente o ULA X8 efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente ULA X8 recebe como entrada três valores: **A** – dado de 8 bits para operação; **B** - dado de 8 bits para operação e **UALOp** – identificador da operação que será realizada de 4bits. A ULA X8 também possui três saídas: **ZERO** – identificador de resultado (1bit) para instruções de branch (1 se verdade e 0 caso contrário).

 


Figura 2 - Bloco simbólico do componente ULAx8 gerado pelo Quartus.

 


Figura 3 - waveform testando BEQ com valores diferentes.

 


Figura 4 - waveform testando BEQ com valores iguais.



 


Figura 5 - waveform testando operação de cálculo de endereço.

### 1.3.2 Banco de Registradores

O componente Banco tem a função de ler e armazenar os valores em registradores sendo 4 no total. Sendo eles **\$ZERO**, **\$S1**, **\$S2**, **\$S3**, o **\$ZERO** tem um valor constante 0, usado para fazer comparações, e mover valores para outros registradores. Os registradores \$S1 ate \$s3 são para armazenamentos de valores calculados ou carregados da memória.

**Ele possui as seguintes sinais de entrada:**

**Clock:** recebe o clock do sistema.

**DadoAserEscrito(7..0):** Dado que será escrito em registrador.

**EscReg:** Flag de sinal que aciona a escrita no registrador.

**RegAserEscrito(1..0):** Recebe o endereço do registrador a ser escrito.

**RegAserLido1(1..0):** Recebe o endereço do registrador a ser lido.

**RegAserLido2(1..0) :** Recebe o endereço do registrador a ser lido.

**Sinais de saída:**

**regLido1(7..0) :** Recebe o valor lido para do primeiro registrador.

**RegLido2 (7..0):** Recebe o valor lido do segundo registrador.

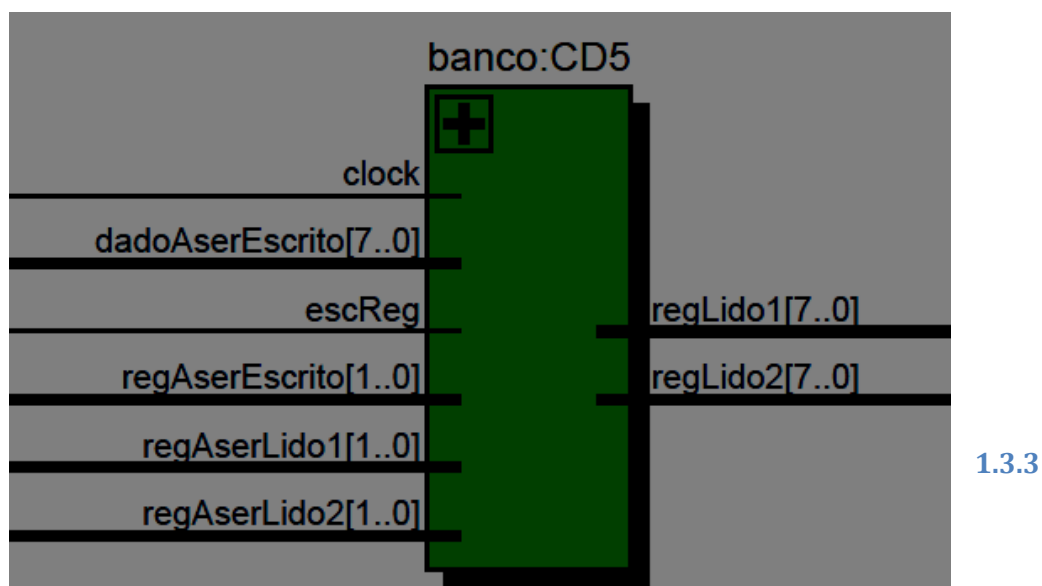


Figura 6 - Bloco simbólico do componente banco gerado pelo Quartus.

 


Figura 7 - waveform teste banco de registradores.

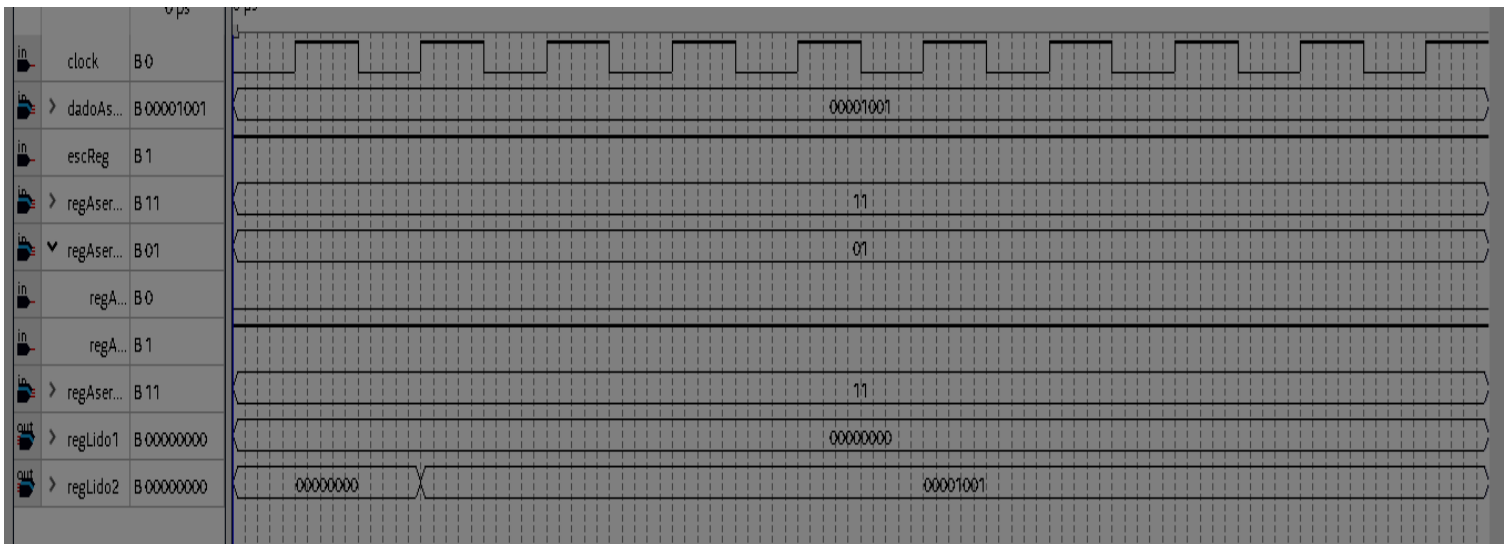


Figura 8 - waveform teste banco de registradores.

### 1.3.1 Extensor de Sinal 2x8

O componente extensor de sinal tem como funcao fazer a extens o de bits necess rios completando os bits mais significados com 0's. No caso esse extensor   de 2 bits para 8 bits.

**Sinal de entrada:**

**Entrada(1..0)** : Recebe o valor a ser extendido o sinal.

**Sinal de sa da:**

**Sa da(7..0)**: Recebe o valor com sinal extendido de 2 para 8 bits.

 


Figura 9 - Bloco simb lico do componente extensor\_sinal8bits gerado pelo Quartus.

### 1.3.2 Unidade de Controle

O componente (Ucontrol), tem como função o controle da execução de instruções através da ativação das flags necessárias em cada etapa de execução. É ele quem gerencia e controla todo o caminho de dados do Processador.

#### Os sinais de entrada são:

**Clock:** Recebe o clock para ativar o processo.

**inst\_part7..4(3..0) (OPCODE):** Recebe o opcode da instrução a ser executada.

#### Os sinais de saída são:

**EscMeM:** Flag de ativação para escrever na memória.

**EscReg:** Flag de ativação para a realização da escrita no registrador de destino do banco de registradores.

**IREsc:** Flag para ativar o modo de decodificação da instruções dentro do registrador de instruções.

**Loud:** Loud é um sinal selector vindo da UC para seleção de entradas em um multiplexador do qual seleciona entre a entrada vinda da saída do PC ou da entrada vinda da saída do registrador UALSaida.

**PCEscCond:** Flag que aciona que um desvio foi tomado.

**PCEsc:** Flag que ativa a escrita no Program counter.

**RegDest:** Flag que seleciona qual o registrador de destino de uma instrução afim de salvar o resultado.

**UALFonteA:** Flag de seleção do multiplexador, tendo a função de selecionar a saída do Registrador A ou Endereço do Program Counter.

**UALFonteB(1..0):** Flag de seleção do multiplexador, tendo a função de selecionar a saída do Registrador B ou de outros tipos de sinais, tais como de endereço, desvio e etc.

**FontePC(1..0):** Flag seletora que seleciona qual endereço de memória irá compor o PC.

**MemParaReg(1..0):** Flag seletora para selecionar sinais de instruções Lw, Li, e escrita em registrador.

**UlaOp(3..0):** Código de seleção da operação a ser executada na ULA.

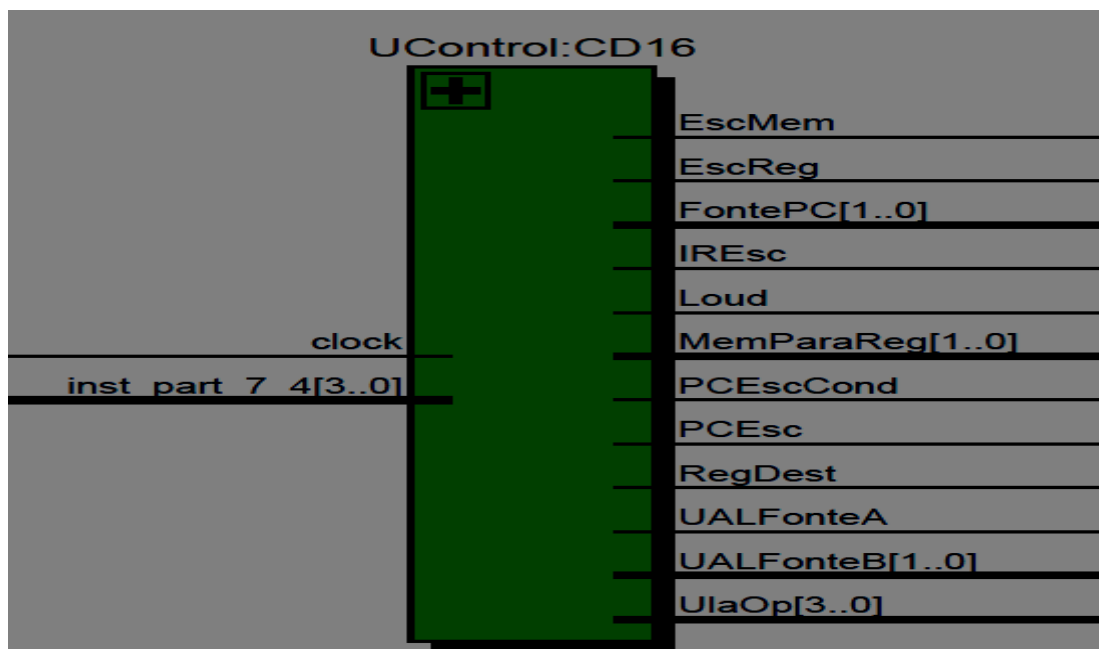


Figura 10 - Bloco simbólico do componente UControl gerado pelo Quartus.

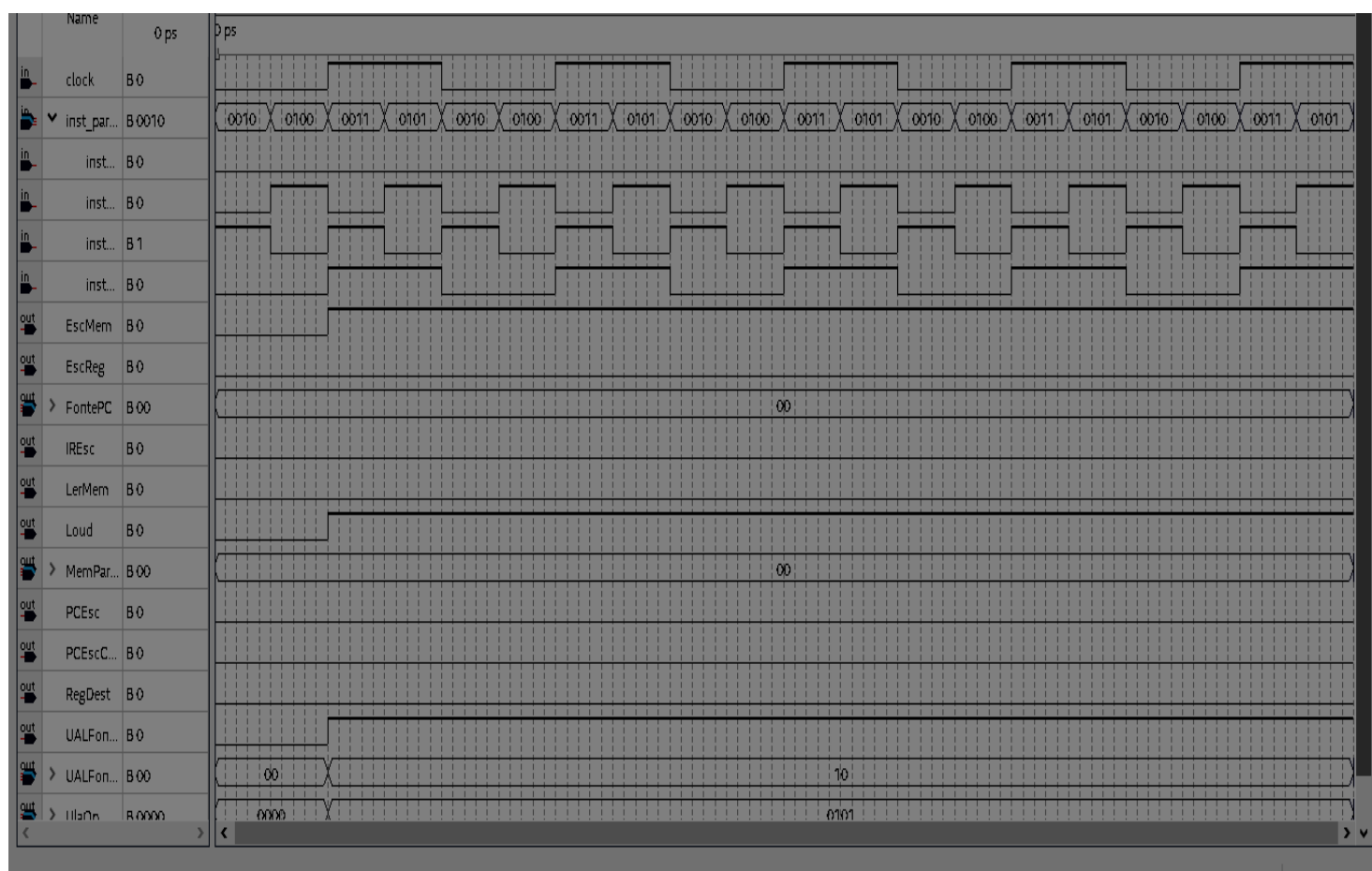


Figura 11 - waveform teste Unidade de controle.

Tabela 2 - Detalhes das Flags de controle do processador.

Nome do Sinal	Formato R	Lw	Sw	Beq	Jump
RegDest	0	1	X	X	X
MemPRegist	0	1	X	X	X
EscRegist	1	1	0	0	X
LerMem	0	1	0	0	X
EscMem	0	0	1	0	X
UALFonteA	1	1	1	1	X
UALFonteB	00	X	X	00	X

Loud	0	0 ou 1	0 ou 1	0	X
IREsc	1	1	1	1	X
FontePC	X	X	X	01	10
PCEsc	1	1	1	1	1

### 1.3.3 Memória RAM

O componente Memória RAM é uma memória de Dados, onde está localizada todos os operandos que podem ser utilizados por instruções. A memória RAM pode ser utilizada por instruções de Load ou Store.

#### Sinais de entrada:

**E\_data(7..0):** Recebe o dado a ser colocado na memória.

**Clk:** Recebe o clock do sistema para ativar o processo.

**Endereco(7..0):** Recebe o endereço onde encontra-se o operando.

**FlagEscMem:** Flag que ativa a escrita na memória.

#### Sinais de Saida:

**S\_data(7..0):** Recebe a saída com o valor operando buscado na memória.

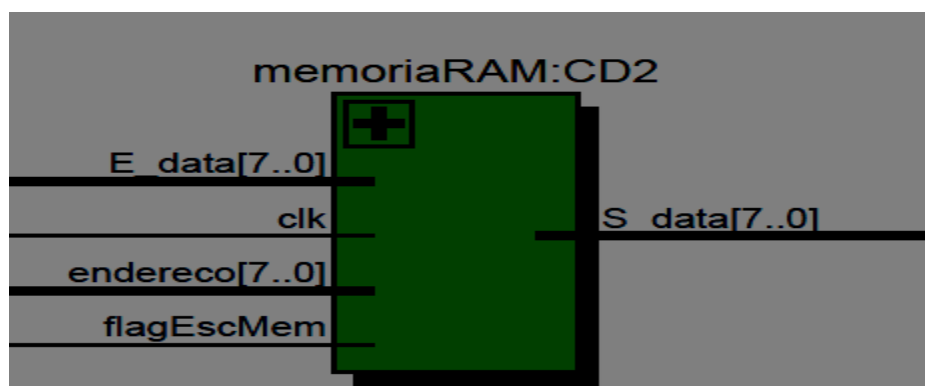


Figura 12 - Bloco simbólico do componente memoriaRAM gerado pelo Quartus.

### 1.3.4 Memória ROM

O componente Memória ROM é utilizada para armazenar as instruções a serem executadas.

**Sinais de entrada:**

**endereço(7..0):** Recebe o endereço da instrução.

**Sinais de saída:**

**data(7..0):** Saida com a instrução buscada em memoria.

 


Figura 13 - Bloco simbólico do componente ROMMemory gerado pelo Quartus.

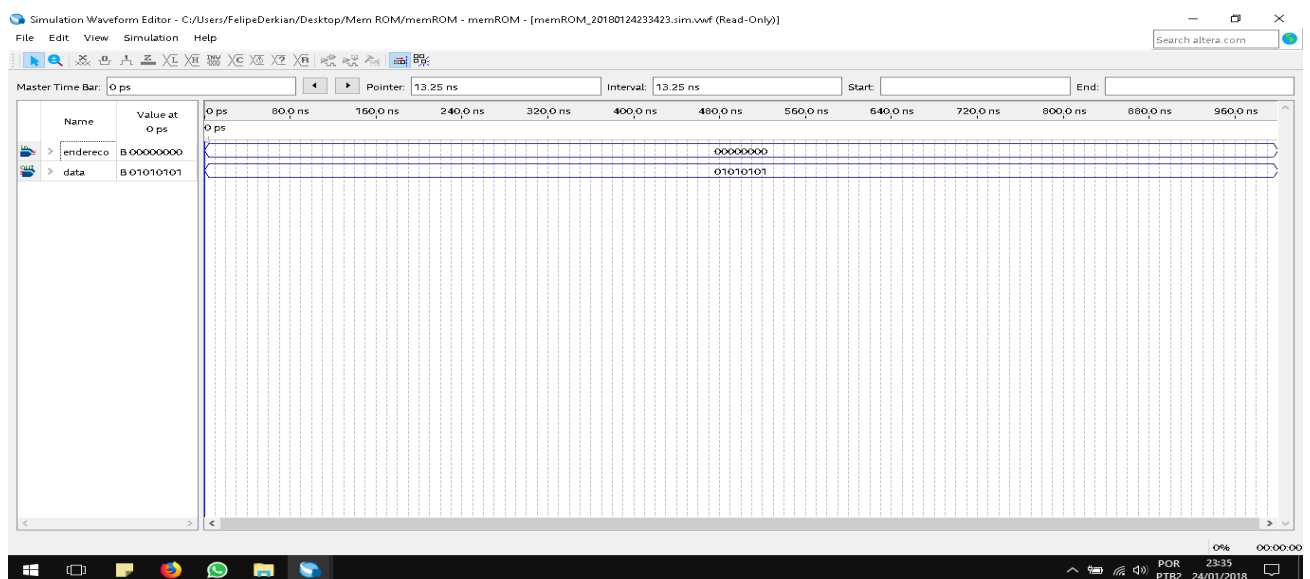


Figura 14 - waveform teste Memória ROM.



### 1.3.5 Multiplexador 2x1

O componente multiplexador serve como um IF ou seja, dependendo do seletor ele seleciona determinada operação a ser executada dentre as possíveis.

**Sinais de entrada:**

**A(7..0):** Recebe a primeira opção que é selecionada caso o seletor seja 0.

**B(7..0):** Recebe a segunda opção que é selecionada caso o seletor seja 1.

**Seletor:** recebe da unidade de controle um valor para ser selecionado.

**Sinais de saída:**

**Saida(7..0):** Recebe o valor da opção selecionada.

 


Figura 15 - Bloco simbólico do componente multiplex\_2x1 gerado pelo Quartus.

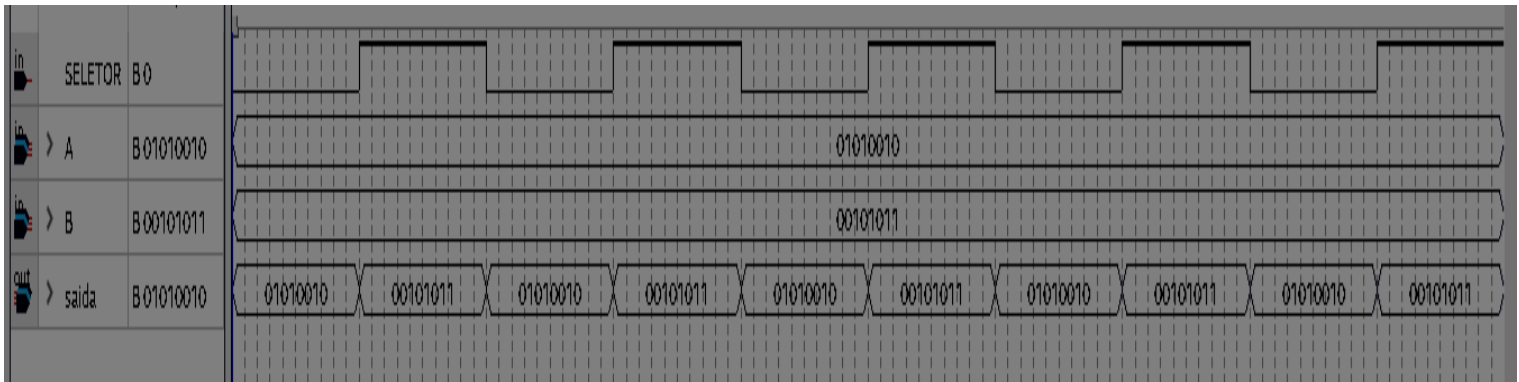


Figura 16 - waveform teste Multiplexador 2x1.

### 1.3.6 Multiplexador 3 x1

#### Sinais de entrada:

**A(7..0):** Recebe a primeira opção que é selecionada caso o seletor seja 00.

**B(7..0):** Recebe a segunda opção que é selecionada caso o seletor seja 01.

**C(7..0):** Recebe a terceira opção que é selecionada caso o seletor seja 10.

**Seletor(1..0):** Recebe da unidade de controle um valor para ser selecionado.

#### Sinais de saída:

**saida(7..0):** Recebe o valor da opção selecionada.

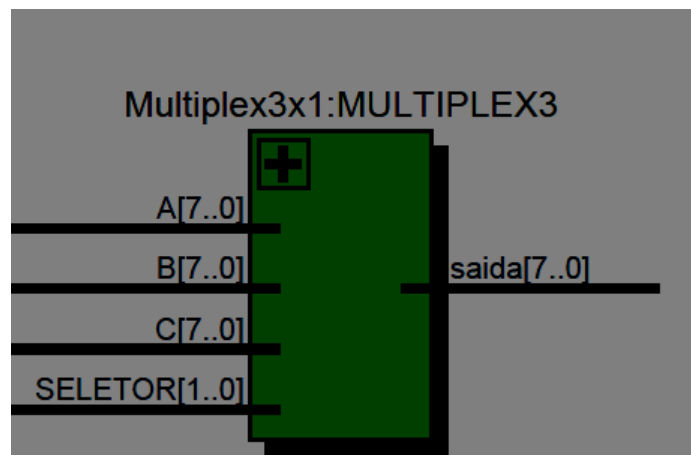


Figura 17 - Bloco simbólico do componente multiplexador\_3x1 gerado pelo Quartus.

 


Figura 18 - waveform teste Multiplexador 3x1.

### 1.3.7 Multiplexador 4 x1

#### Sinais de entrada:

**A(7..0):** Recebe a primeira opção que é selecionada caso o seletor seja 00.

**B(7..0):** Recebe a segunda opção que é selecionada caso o seletor seja 01.

**C(7..0):** Recebe a terceira opção que é selecionada caso o seletor seja 10.

**D(7..0):** Recebe a quarta opção que é selecionada caso o seletor seja 11.

**Seletor(1..0):** Recebe da unidade de controle um valor para ser selecionado.

#### Sinais de Saida:

**saída(7..0):** Recebe o valor da opção selecionada.

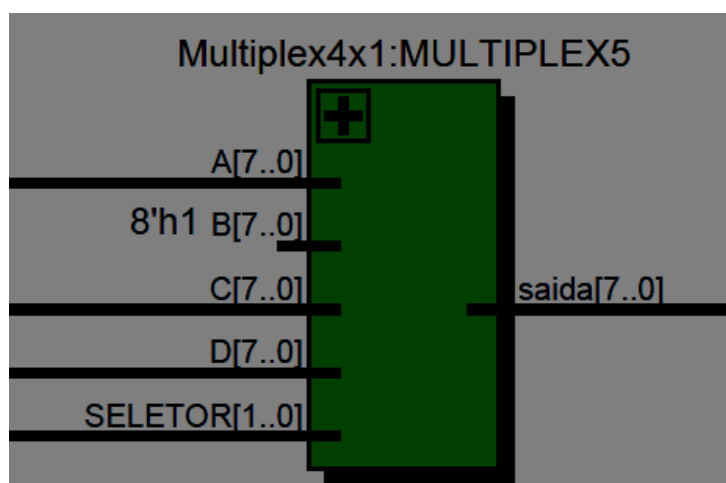


Figura 19 - Bloco simbólico do componente multiplexador\_4x1 gerado pelo Quartus.

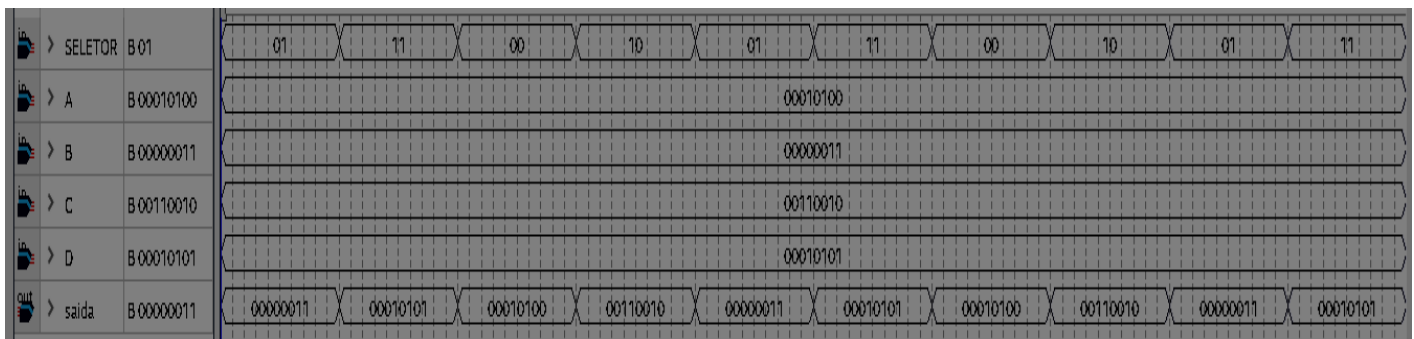


Figura 20 - waveform teste Multiplexador 4x1.

### 1.3.8 PC (PROGRAM COUNTER)

O componente PC é responsável por armazenar o endereço da instrução que está em execução.

#### Sinais de entrada:

**Clock:** Recebe o clock de sistema.

**InputOR:** Flag de ativação do PC, sendo recebido da unidade de controle.

**InputPC(7..0):** O endereço da próxima instrução a ser executada.

#### Sinais de saída:

**output(7..0):** Recebe o endereço instrução atual.

 


Figura 21 - Bloco simbólico do componente Program Counter gerado pelo Quartus.

 


Figura 22 - waveform teste Program Counter

### 1.3.9 Registradores A e B

O componente Registrador A e B servem para armazenar o valores que foram lidos do banco de registradores. E garantem que eles não irão se perder com a mudança do Clock.

 
 


Figura 23 - Bloco simbólico do componentes Registrador A e B gerado pelo Quartus.

### 1.3.10 Registrador de dados da memória

O registrador de dados da memória registra o valor do operando buscado em memória e garante que o mesmo não irá se perder na mudança de ciclo de clock.

**Sinais de entrada:**

**Clock:** Recebe o clock do sistema.

**input(7..0):** Recebe o dado que foi buscado na memória de dados.

**Sinais de saída:**

**output(7..0):** Saida do valor lido da memória.

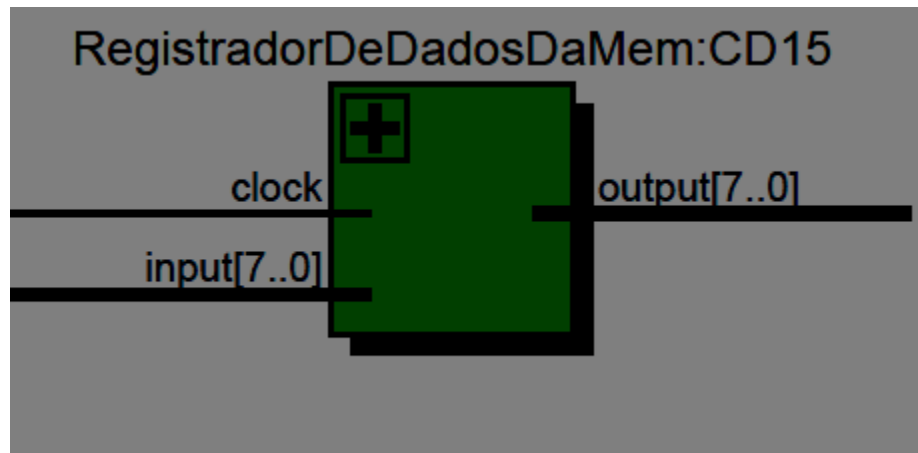


Figura 24 - Bloco simbólico do componente Registrador de dados da memória gerado pelo Quartus.

 


Figura 25 - waveform teste registrador de dados da memória.

### 1.3.11 Registrador de Instruções

O componente registrador de instruções tem como objetivo salvar a instrução e decodificar a mesma, em opcode, registrador1 e registrador2.

**Sinais de entrada:**

**Clock:** Recebe o clock do sistema.

**Input(7..0):** Recebe a instrução vinda da memória de instruções.

**Sinal:** Flag que ativa a decodificação da instrução no registrador.

**Sinais de Saida:**

**output\_OPCODE(3..0):** Recebe o opcode para enviar a unidade de controle.

**output\_r1:** Recebe o endereço do registrador1.

**output\_r2:** Recebe o endereço do registrador2.

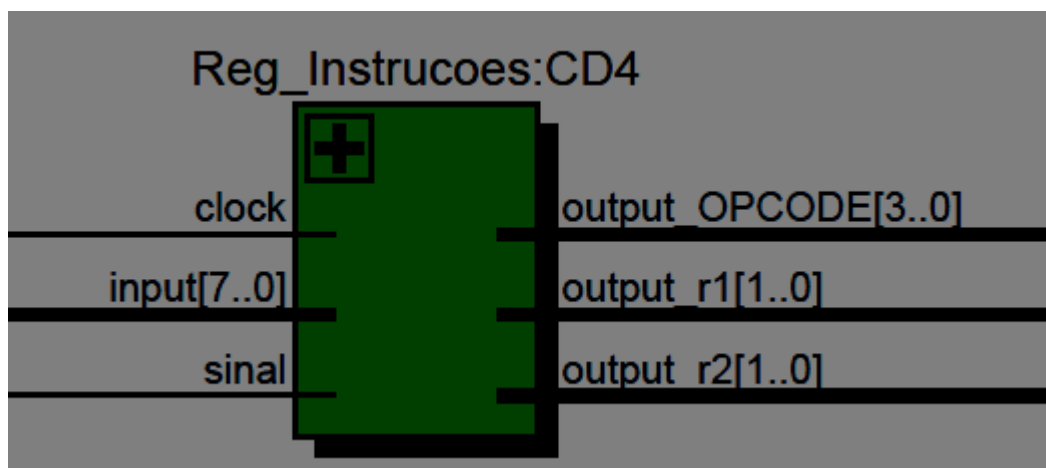


Figura 26 - Bloco simbólico do componente Registrador de Instruções gerado pelo Quartus.

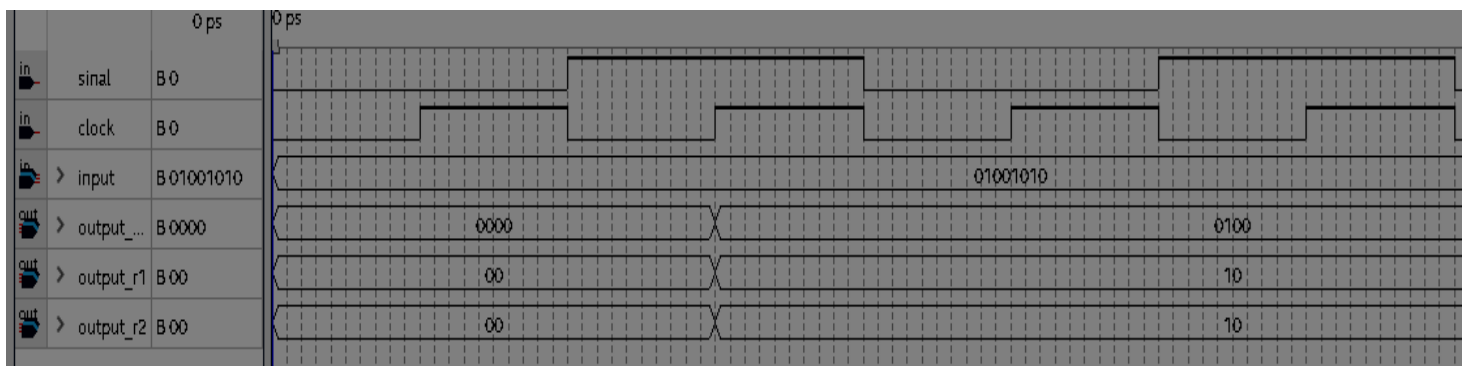


Figura 27 - waveform teste registrador Instruções.

### 1.3.12 Registrador Saída da ULA

O componente registrador saída da ULA recebe o resultado da ULA.

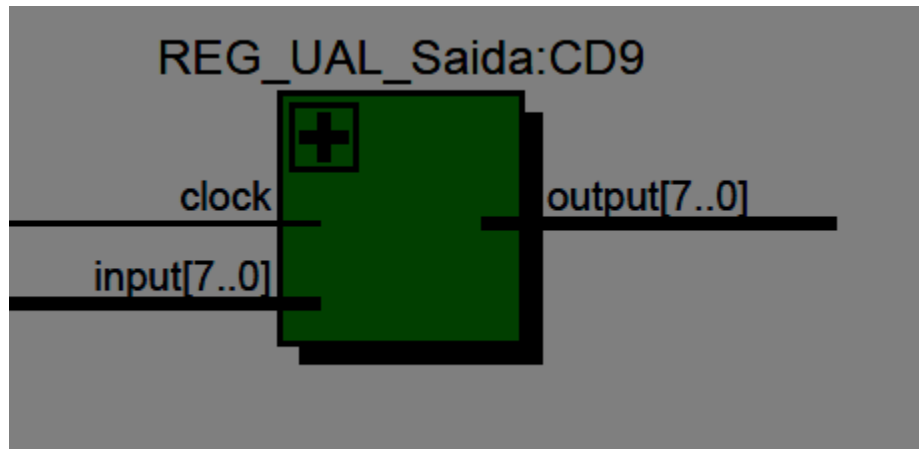


Figura 28 - Bloco simbólico do componente Registrador saída da ULA gerado pelo Quartus.


 


Figura 29 - waveform teste registrador Saída da ULA.

## 1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.

 



**Figura 30 - Bloco simbólico do DATAPATH gerado pelo Quartus.**

## **2 Simulações e Testes**

O processador Spiron foi implementado e testado todos os componentes, porém a ultima fase de testes não pode ser realizada, portanto, não abordaremos o teste final do processador, ficando para um outro momento fazermos o teste final.

## **3 Considerações finais**

Este trabalho veio a contribuir bastante para a equipe, podemos então ter compreendido como funciona um caminho de dados em um determinado processador, como é feita a execução de instruções no mesmo, como a ULA executa operações de soma, subtração, entre outras operações e deixou bem claro como é a Arquitetura de um Hardware e como ele se comporta. Desde já agradecemos pelo ótimo apoio do professor que contribuiu para que o trabalho desempenhado por nós fosse de sucesso.